
Chapter 4

Combinational Logic

 


FIGURE 4.1

Block diagram of combinational circuit

Half Adder (ไม่มีตัวทดจากหลักก่อนหน้านี้)


Table 4.3
Half Adder

x	y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


$$\begin{array}{r} \text{11} \\ 0101 \\ + 0011 \\ \hline 1000 \end{array}$$

Carry In
ตัวทดจากหลักก่อนหน้านี้

Carry Out
ตัวทดไปหลักถัดไป

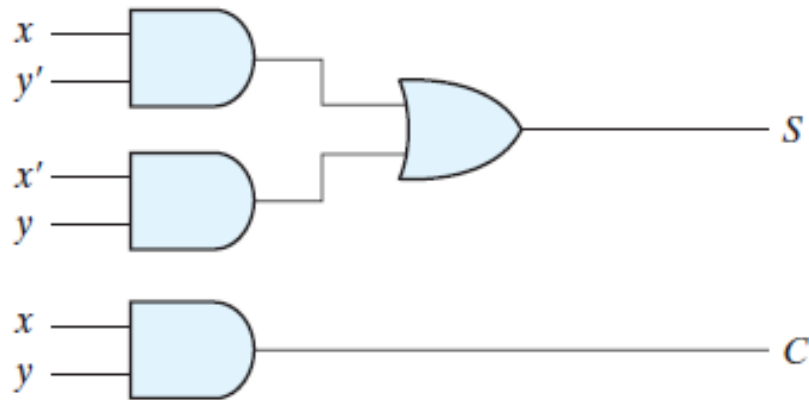

(a) $S = xy' + x'y$
 $C = xy$

 

(b) $S = x \oplus y$
 $C = xy$

FIGURE 4.5

Implementation of half adder

Full Adder (มีตัวทดจากหลักก่อนหน้า)

Table 4.4
Full Adder

x	y	z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 


FIGURE 4.7

Implementation of full adder in sum-of-products form

 


FIGURE 4.8

Implementation of full adder with two half adders and an OR gate

 


FIGURE 4.9
Four-bit adder

Most Significant Bit (MSB)
↓

Least Significant Bit (LSB)
↓

นิยมเขียนสองแบบ

$$A = A_3 A_2 A_1 A_0$$

$$A = A_8 A_4 A_2 A_1$$

หลัก 1, 2, 4, 8 ในฐานสอง ก็เหมือน
หลักหน่วย สิบ ร้อย พัน ในฐานสิบ

Carry Propagation

P คือ Carry Propagate
G คือ Carry Generate

 


FIGURE 4.10

Full adder with P and G shown

 


FIGURE 4.9
Four-bit adder

$$P_i = A_i \oplus B_i \quad S_i = P_i \oplus C_i$$

$$G_i = A_i B_i \quad C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

C_0 = input carry

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

เขียน C_i ให้เป็น sum of products ให้หมด (ตัวเลข = 2 เกต)
วงจรทำงานได้เร็ว แต่เปลืองจำนวนเกต

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

 


FIGURE 4.11
Logic diagram of carry lookahead generator

เป็นตัวอย่างการออกแบบที่ใช้ resource (จำนวน gate) ไปแลกกับความเร็วในการคำนวณ ได้ gate delay คงที่ ไม่ว่าจะบวกเลขกี่บิต

 


FIGURE 4.9
Four-bit adder

 


FIGURE 4.13

Four-bit adder-subtractor (with overflow detection)

ตัวอย่าง Overflow ($V = 1$)

0110 (6) + 0100 (4) = 01010

1011 (-5) + 1011 (-5) = 10110

Overflow

The binary adder–subtractor circuit with outputs C and V is shown in Fig. 4.13. If the two binary numbers are considered to be unsigned, then the C bit detects a carry after addition or a borrow after subtraction. If the numbers are considered to be signed, then the V bit detects an overflow. If $V = 0$ after an addition or subtraction, then no overflow occurred and the n -bit result is correct. If $V = 1$, then the result of the operation contains $n + 1$ bits, but only the rightmost n bits of the number fit in the space available, so an overflow has occurred. The $(n + 1)$ th bit is the actual sign and has been shifted out of position.

BCD Adder

Table 4.5
Derivation of BCD Adder

จะใช้วงจรบวก Binary มาบวก BCD

Binary Sum					BCD Sum					Decimal
K	Z ₈	Z ₄	Z ₂	Z ₁	C	S ₈	S ₄	S ₂	S ₁	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19

ไม่ต้องทำอะไร
Binary = BCD

ที่วงไว้คือ
กรณีที่
ต้องแก้
โดย +6

แก้กลับไป
+6

เช่น 5 + 5, 7 + 3 ได้ 0 ทด 1

เช่น 9 + 9 กับตัวทดอีก 1 ได้ 9 ทด 1

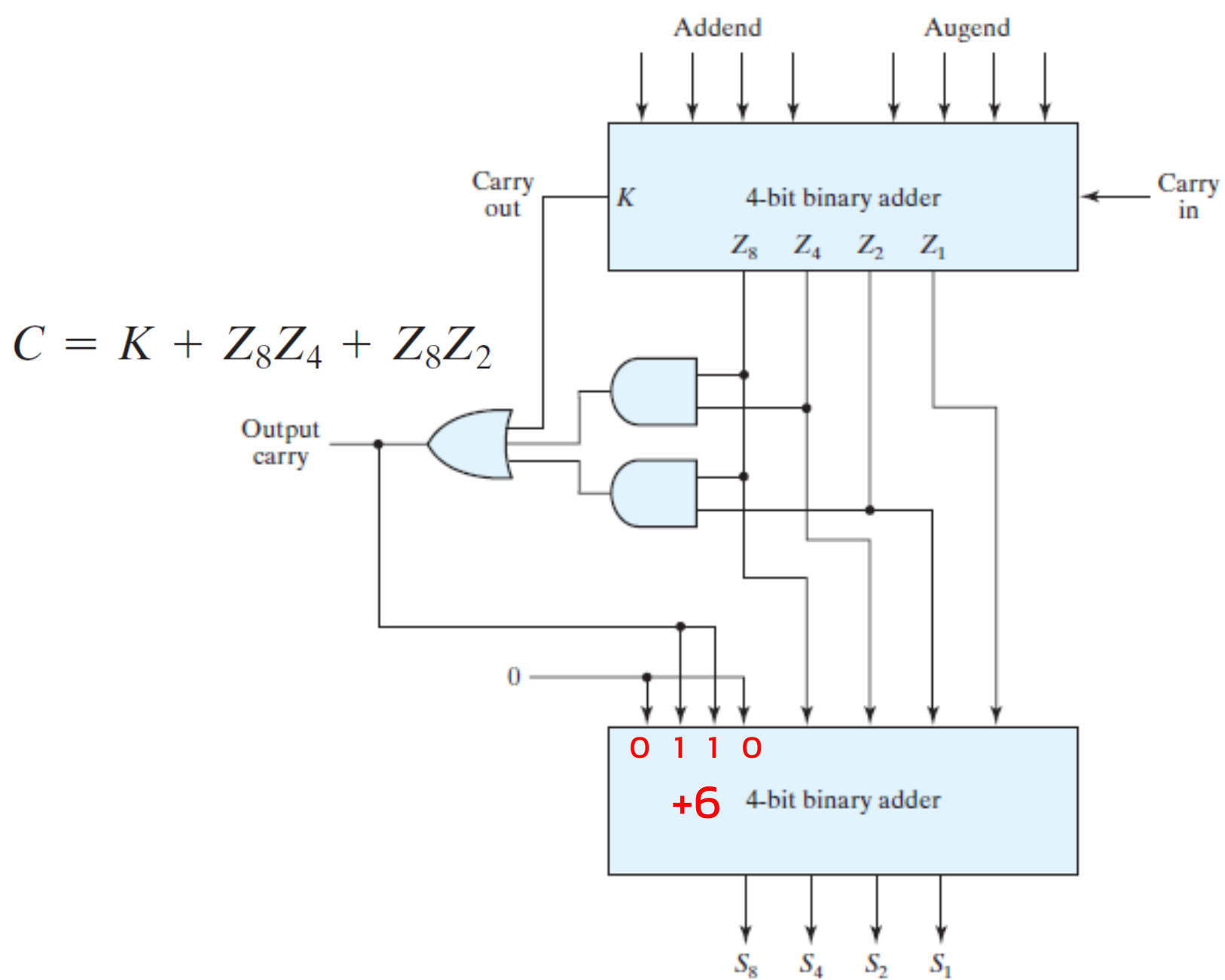


FIGURE 4.14
Block diagram of a BCD adder

Binary Multiplier

		B_1	B_0
		A_1	A_0
		A_0B_1	A_0B_0
	A_1B_1	A_1B_0	
C_3	C_2	C_1	C_0

ใช้แค่ HA ก็พอ
ไม่ต้องใช้ FA

 


FIGURE 4.15

Two-bit by two-bit binary multiplier

 


FIGURE 4.16
Four-bit by three-bit binary multiplier

Comparator (**unsigned**)

$$A = A_3 A_2 A_1 A_0$$

$$B = B_3 B_2 B_1 B_0$$

$$x_i = A_i B_i + A'_i B'_i \quad \text{for } i = 0, 1, 2, 3$$

$$(A = B) = x_3 x_2 x_1 x_0$$

$$(A > B) = A_3 B'_3 + x_3 A_2 B'_2 + x_3 x_2 A_1 B'_1 + x_3 x_2 x_1 A_0 B'_0$$

$$(A < B) = A'_3 B_3 + x_3 A'_2 B_2 + x_3 x_2 A'_1 B_1 + x_3 x_2 x_1 A'_0 B_0$$

ฐานสิบ	2'com (unsigned)
+3	011 (3)
+2	010 (2)
+1	001 (1)
0	000 (0)
-1	111 (7)
-2	110 (6)
-3	101 (5)
-4	100 (4)

วิธีนี้ใช้ได้กับ unsigned integer เท่านั้น !!!
ใช้กับ 2'com ไม่ได้

Textbook เขียนผิด

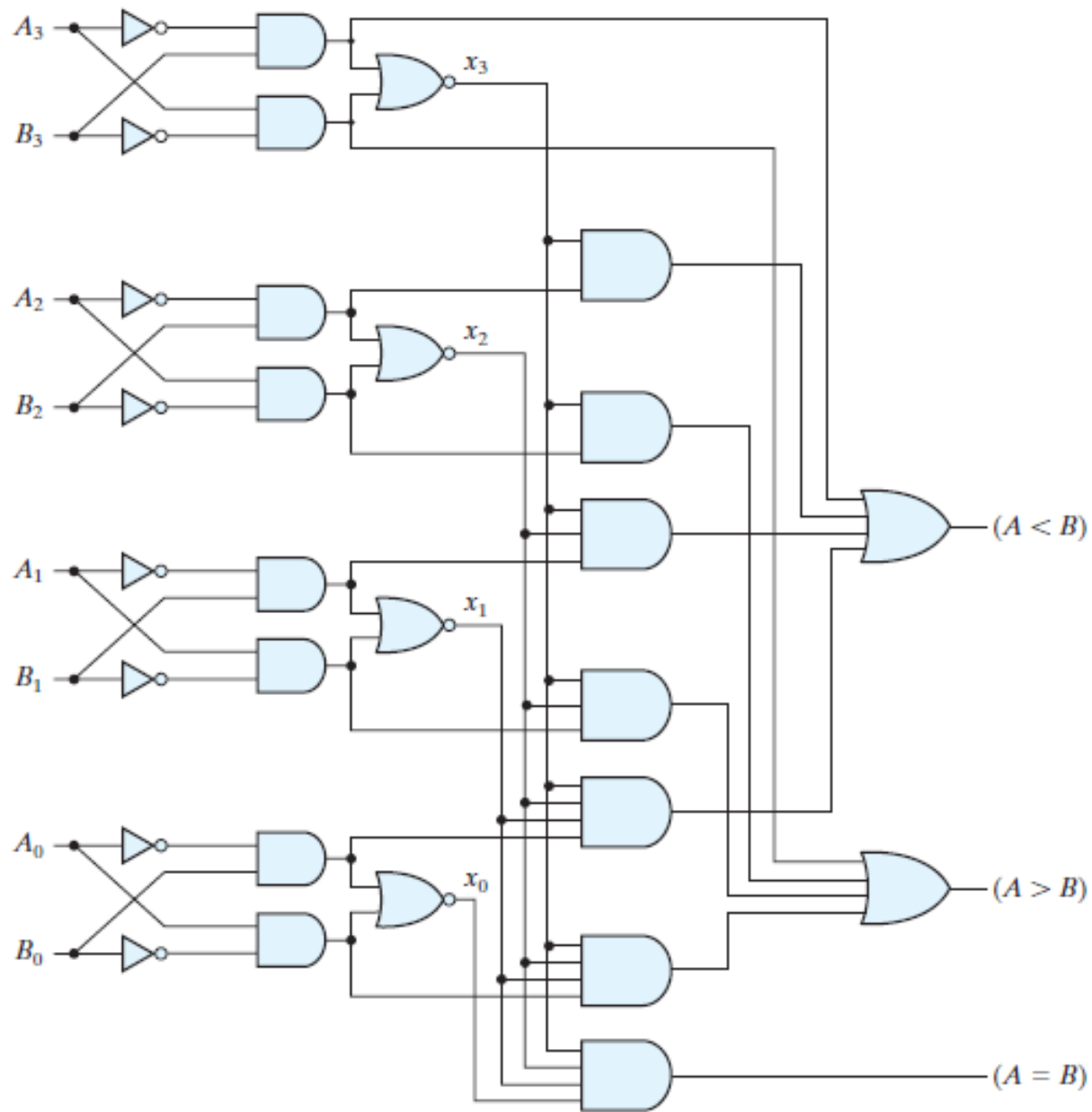



FIGURE 4.17
Four-bit magnitude comparator

วิธีนี้ใช้ได้กับ unsigned integer เท่านั้น !!!
ใช้กับ 2's complement ไม่ได้

Comparator (2'com)



A และ B เป็น signed integer (ระบบ 2'com)

A และ B อาจจะมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้

 

MSB = 0	บิตที่เหลือ = 0	สรุปว่า $A = B$
	บิตที่เหลือ $\neq 0$	สรุปว่า $A > 0$
MSB = 1	$A < B$	

Decoder

  

รูปที่ 3.6 ตัวถอดรหัส 2-to-4


 


FIGURE 4.18
Three-to-eight-line decoder

 

(a) Logic diagram

E	A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

$D_i = 0$ คือให้หลอดไฟติด
 $E = 0$ คือให้ทำงาน

(b) Truth table

FIGURE 4.19

Two-to-four-line decoder with enable input (E)

 


FIGURE 4.20

4 × 16 decoder constructed with two 3 × 8 decoders

 


FIGURE 4.21

Implementation of a full adder with a decoder

Encoder (Inverse function ပဲၤ Decoder)

Table 4.7

Truth Table of an Octal-to-Binary Encoder

Inputs								Outputs		
D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	x	y	z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$$z = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$$

$$y = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$$

$$x = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$$


Highest Priority
เช่น หลอดไฟติดพร้อมกันมากกว่า 1 ดวง
จะให้ตอบว่าดวงไหน

Table 4.8
Truth Table of a Priority Encoder

Inputs				Outputs		
D_0	D_1	D_2	D_3	x	y	V
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

มีหลอดไฟติด
อย่างน้อย 1 ดวง


X คือ don't care

 

$$(x) = D_2 + D_3$$

FIGURE 4.22

Maps for a priority encoder

 

$$(y) = D_3 + D_1D'_2$$

$$V = D_1 + D_2 + D_3 + D_4$$



 


FIGURE 4.23
Four-input priority encoder

Multiplexor (if-else)


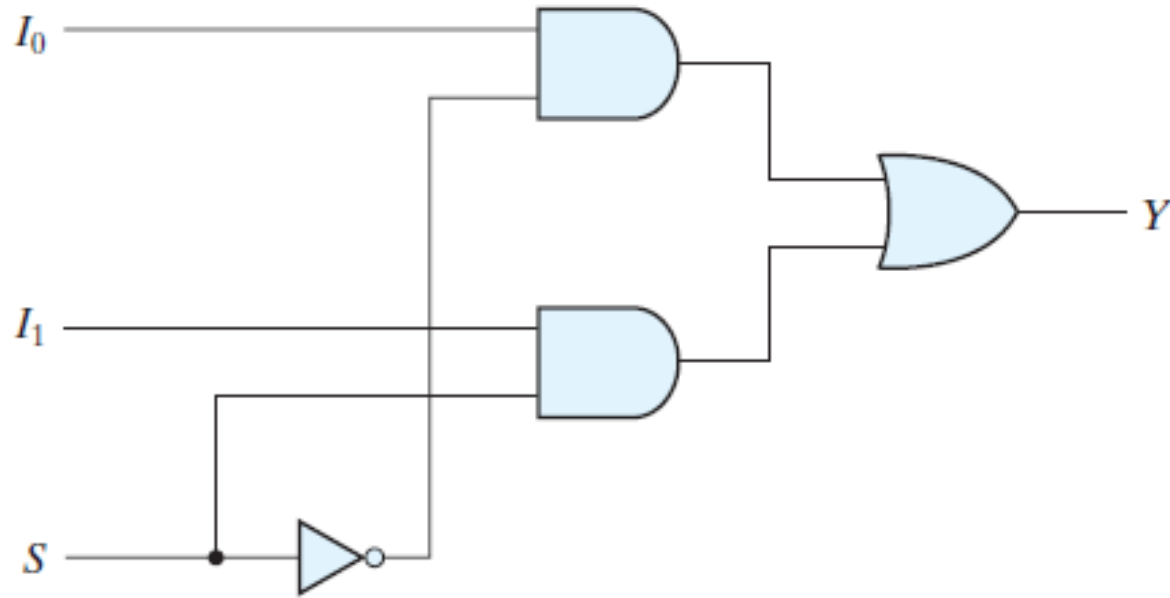


(a) Logic diagram

 


(b) Block diagram

FIGURE 4.24
Two-to-one-line multiplexer

  

(ก) มัลติพลีเออร์ 2-to-1


 


(a) Logic diagram

S_1	S_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

(b) Function table


FIGURE 4.25
Four-to-one-line multiplexer

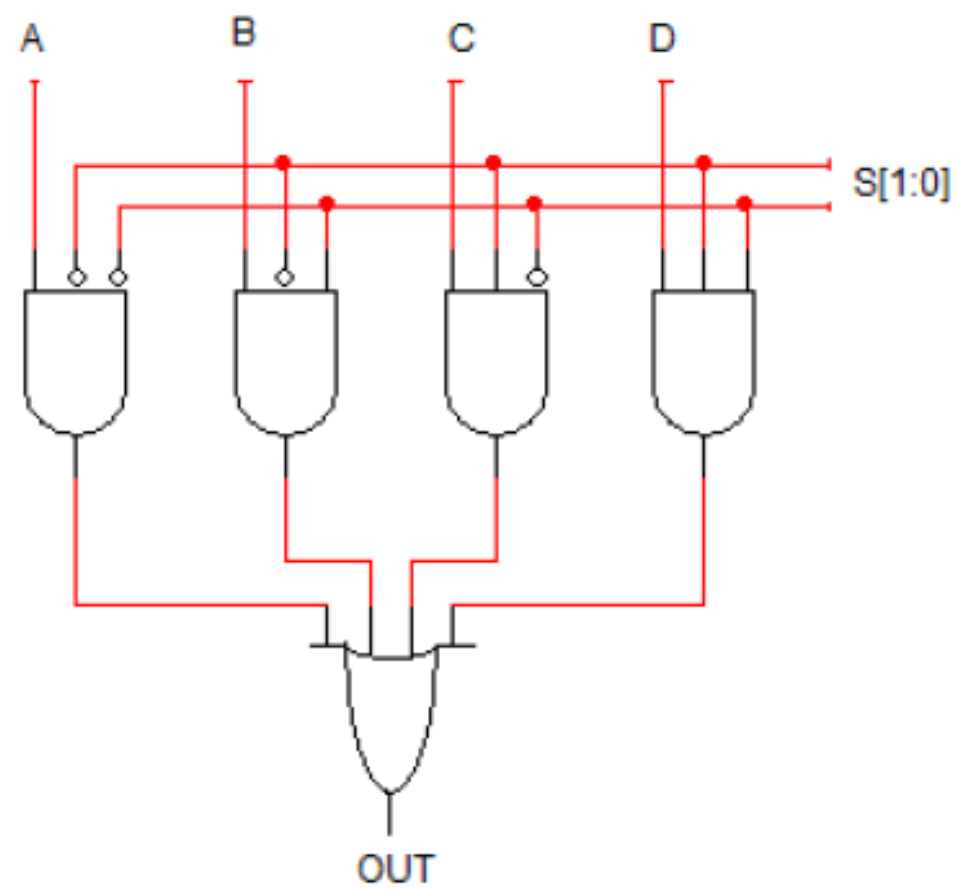 

(2) 4-to-1 MUX

$A_3A_2A_1A_0$
Quadruple

$B_3B_2B_1B_0$
Quadruple

 

E	S	Output Y
1	X	all 0's
0	0	select A
0	1	select B

Function table

FIGURE 4.26
Quadruple two-to-one-line multiplexer

Three-State Gates หรือ Tri-State Buffers


 



FIGURE 4.29

Graphic symbol for a three-state buffer

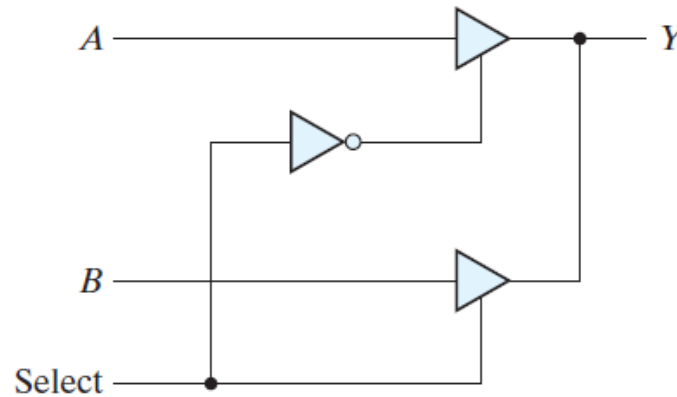High Impedance (Z)
ความต้านทานสูงมาก
Open Circuit




(a) 2-to-1-line mux

 

$EN = 0$ จะตัดสายอินพุตทั้งหมดออกไป

$EN = 1$ จะเอาเฉพาะอินพุตที่ถูก decoded

 

$En = 0$, disable


$En = 1$, enable

(b) 4-to-1-line mux











FIGURE 4.30

Multiplexers with three-state gates


Bidirectional Ports

 

$C = 0$ ขานี้จะเป็น input port
 $C = 1$ ขานี้จะเป็น output port

 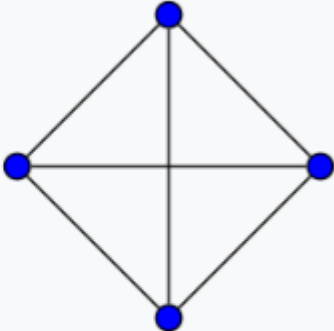  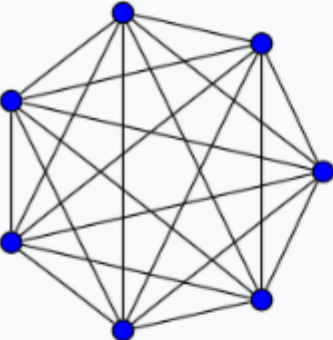  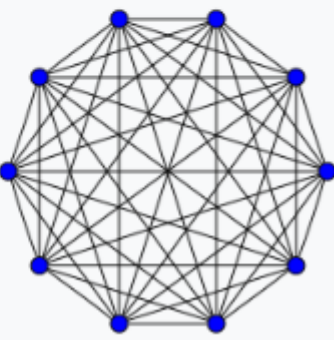 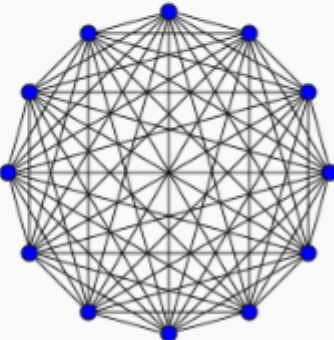$K_1: 0$	$K_2: 1$	$K_3: 3$	$K_4: 6$
			
$K_5: 10$	$K_6: 15$	$K_7: 21$	$K_8: 28$
			
$K_9: 36$	$K_{10}: 45$	$K_{11}: 55$	$K_{12}: 66$
			

Data Bus

 

PROBLEMS

(Answers to problems marked with * appear at the end of the text. Where appropriate, a logic design and its related HDL modeling problem are cross-referenced.)

4.1 Consider the combinational circuit shown in Fig. P4.1. (HDL—see Problem 4.49.)

 


FIGURE P4.1

- (a)* Derive the Boolean expressions for T_1 through T_4 . Evaluate the outputs F_1 and F_2 as a function of the four inputs.
- (b) List the truth table with 16 binary combinations of the four input variables. Then list the binary values for T_1 through T_4 and outputs F_1 and F_2 in the table.
- (c) Plot the output Boolean functions obtained in part (b) on maps and show that the simplified Boolean expressions are equivalent to the ones obtained in part (a).