
Chapter 6

Registers and Counters

จะโหลดอินพุต
ไปเก็บใน register
ทุกครั้งที่ได้ clock

 


FIGURE 6.1
Four-bit register

เพื่อให้ไม่โหลดทุก clock
จึงเพิ่มขา load มาควบคุม
load = 0 ไม่โหลดอินพุต
load = 1 โหลดอินพุต

 


FIGURE 6.2
Four-bit register with parallel load


 



FIGURE 6.3

Four-bit shift register ต้องให้ clock 4 ครั้ง เพื่อโหลดอินพุตให้ครบ 4 บิต

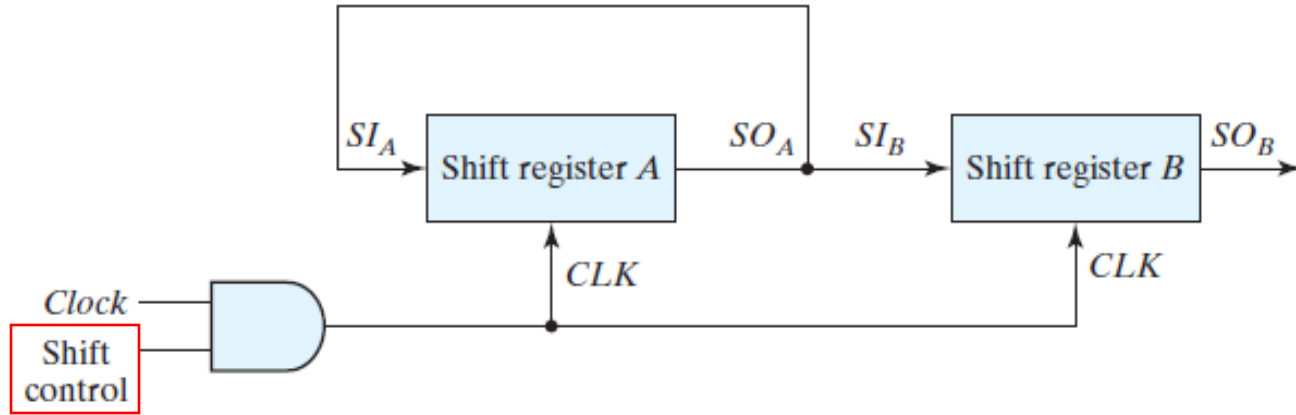ต้องเอาค่าที่ shift ออกไปวนกลับมาคืน เพื่อรักษาค่าใน register A ไว้



(a) Block diagram

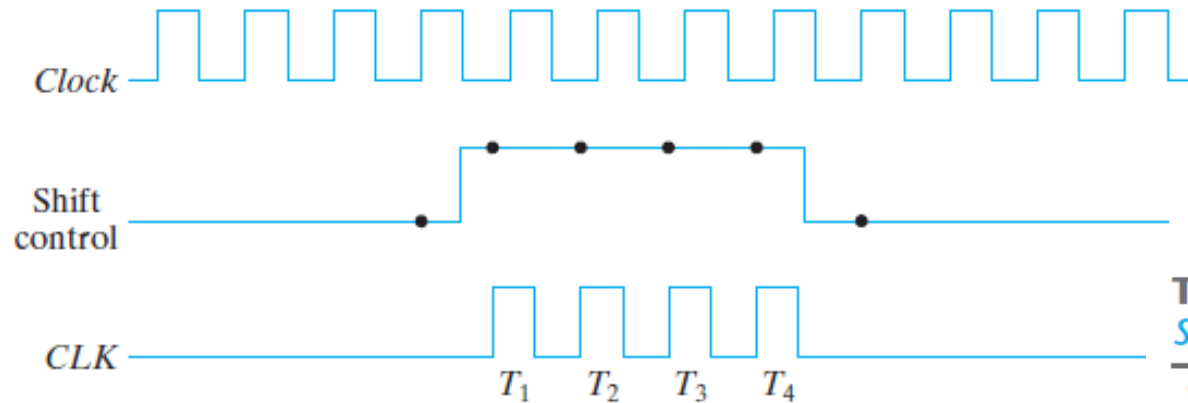

(b) Timing diagram

Table 6.1
Serial-Transfer Example

Timing Pulse	Shift Register A				Shift Register B			
Initial value	1	0	1	1	0	0	1	0
After T_1	1	1	0	1	1	0	0	1
After T_2	1	1	1	0	1	1	0	0
After T_3	0	1	1	1	0	1	1	0
After T_4	1	0	1	1	1	0	1	1

FIGURE 6.4

Serial transfer from register A to register B

$$A = A + B$$

 


FIGURE 6.5
Serial adder

ໃຜ JK ແນ D ແລະໄມ່ໃຜ Full Adder

JK Flip-Flop			
J	K	Q(t + 1)	
0	0	Q(t)	No change
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	Q'(t)	Complement

Table 6.2
State Table for Serial Adder

Present State		Inputs		Next State	Output	Flip-Flop Inputs	
Q		x	y	Q	S	J _Q	K _Q
0		0	0	0	0	0	X
0		0	1	0	1	0	X
0		1	0	0	1	0	X
0		1	1	1	0	1	X
1		0	0	0	1	X	1
1		0	1	1	0	X	0
1		1	0	1	0	X	0
1		1	1	1	1	X	0

$$A = A + B$$

 


FIGURE 6.6

Second form of serial adder

Table 6.3
Function Table for the Register of Fig. 6.7

Mode Control		Register Operation
s_1	s_0	
0	0	No change
0	1	Shift right
1	0	Shift left
1	1	Parallel load

 
 


FIGURE 6.7
 Four-bit universal shift register

reset ให้เป็น 0000 ก่อน
LSB เปลี่ยนทุก clock
กระเพื่อม (ripple)
จาก LSB ไป MSB


Table 6.4
Binary Count Sequence

A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0


ใช้ neg. edge ไป flip บิตซ้าย

FIGURE 6.8
Four-bit binary ripple counter

 แบบ ripple จะตรงข้ามกับ synchronous
ที่ flipflop ทุกตัวใช้ clock ร่วมกัน



(a) With *T* flip-flops

 

ถ้าใช้ *D* flipflop ก็แปลงให้เป็น *T*
โดยบอกให้ invert ตัวมันเอง
โดยให้ $D(t+1) = D'(t)$

(b) With *D* flip-flops


 


FIGURE 6.9
State diagram of a decimal BCD counter

ทำแบบ ripple ออกแบบยาก ต้องกะเอาเอง
ใช้ Karnaugh map ไม่ได้

JK Flip-Flop			
J	K	Q(t + 1)	
0	0	Q(t)	No change
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	Q'(t)	Complement

FIGURE 6.10
BCD ripple counter

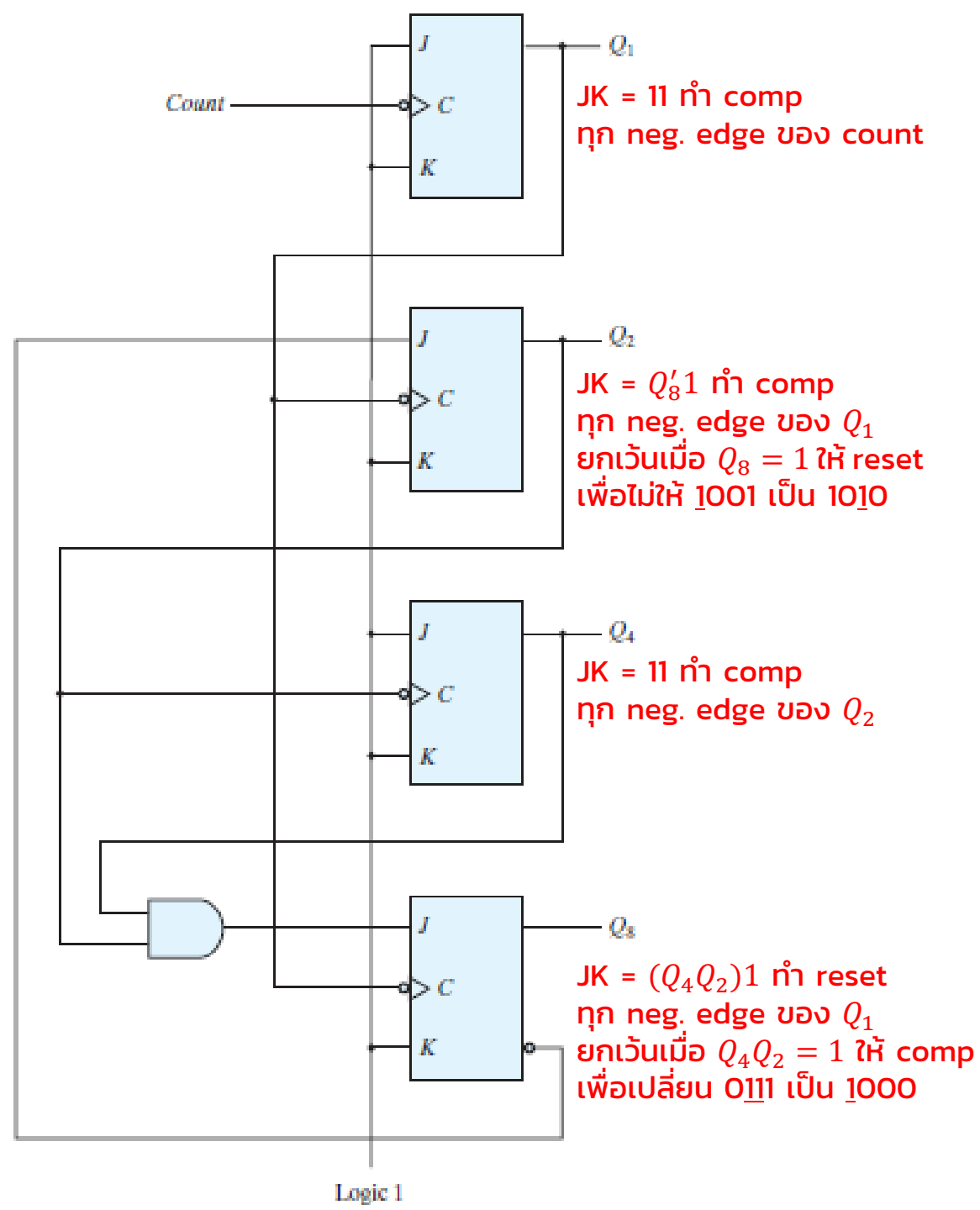

 


FIGURE 6.11

Block diagram of a three-decade decimal BCD counter

009 จะนับต่อเป็น 010

099 จะนับต่อเป็น 100

Table 6.5*State Table for BCD Counter*

ใช้ T flipflop

แบบ synchronous จะเขียน truth table และทำ Karnaugh map ได้

Present State				Next State				Output	Flip-Flop Inputs			
Q ₈	Q ₄	Q ₂	Q ₁	Q ₈	Q ₄	Q ₂	Q ₁	y	TQ ₈	TQ ₄	TQ ₂	TQ ₁
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1

ตัวทอดไปหลักถัดไป
(carry out)

$$T_{Q1} = 1$$

$$T_{Q2} = Q_8'Q_1$$


$$T_{Q4} = Q_2Q_1$$

$$T_{Q8} = Q_8Q_1 + Q_4Q_2Q_1$$

$$y = Q_8Q_1$$

1 ให้นับ
0 หยุดนับ

Count_enable

 

JK = 11 ทำ comp ทุก clock

JK = 11 ทำ comp เมื่อมีตทางขวาเป็น 1 หมด

JK = 11 ทำ comp เมื่อมีตทางขวาเป็น 1 หมด

JK = 11 ทำ comp เมื่อมีตทางขวาเป็น 1 หมด

JK Flip-Flop


J	K	Q(t + 1)	
0	0	$Q(t)$	No change
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	$Q'(t)$	Complement

FIGURE 6.12

Four-bit synchronous binary counter

แบบ synchronous ออกแบบง่ายกว่า ripple

 นับขึ้นหรือลงก็ได้
Up = 1 นับขึ้น
Down = 1 นับลง
Up มี priority มากกว่า Down



นับขึ้นคือ ถ้าบิตทางขวาเป็น 1 หมด ให้ comp เช่น
0111 → 1000

นับลงคือ ถ้าบิตทางขวาเป็น 0 หมด ให้ comp เช่น
1000 → 0111

FIGURE 6.13
Four-bit up-down binary counter

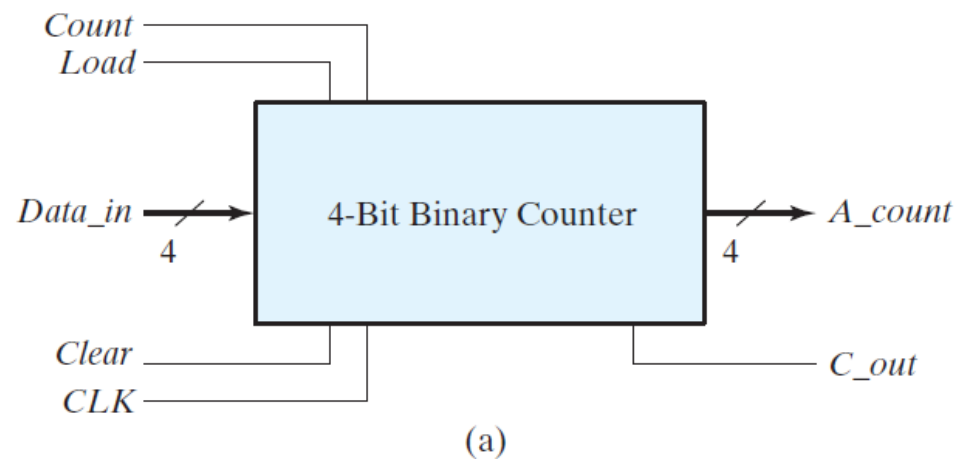



Table 6.6

Function Table for the Counter of Fig. 6.14


Clear	CLK	Load	Count	Function
0	X	X	X	Clear to 0
1	↑	1	X	Load inputs
1	↑	0	1	Count next binary state
1	↑	0	0	No change

FIGURE 6.14

 Four-bit binary counter with parallel load




นับถึง 1001 (9) แล้วให้โหลด 0000 (0)

 

(a) Using the load input

นับถึง 1010 (10) แล้วให้เคลียร์ 0000 (0)

 


(b) Using the clear input

FIGURE 6.15

Two ways to achieve a BCD counter using a counter with parallel load

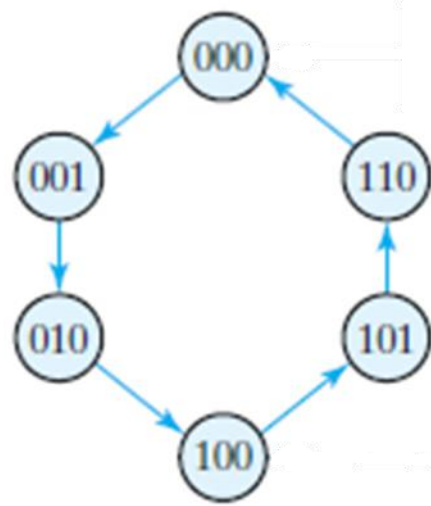แบบ (a) ดีกว่า เพราะไม่สร้างเอาพุต (1010) ที่ผิดออกมา แบบ (b) จะสร้าง 1010 ออกมา เป็นเวลาสั้น ๆ (ns) เท่ากับ propagation delay ที่ใช้ reset flipflop



(b) State transition diagram

Table 6.7

State Table for Counter

ออกแบบสำหรับกรณี state เริ่มต้นเป็น 000 ก็พอ ไม่ต้องสนใจ 011 กับ 111

Present State			Next State			Flip-Flop Inputs					
A	B	C	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1
0	1	0	1	0	0	1	X	X	1	0	X
1	0	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X
1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1
1	1	0	0	0	0	X	1	X	1	0	X

$$J_A = B \quad K_A = B$$

$$J_B = C \quad K_B = 1$$

$$J_C = B' \quad K_C = 1$$


 


FIGURE 6.16


Counter with unused states

ทำงานที่
neg. edge

 

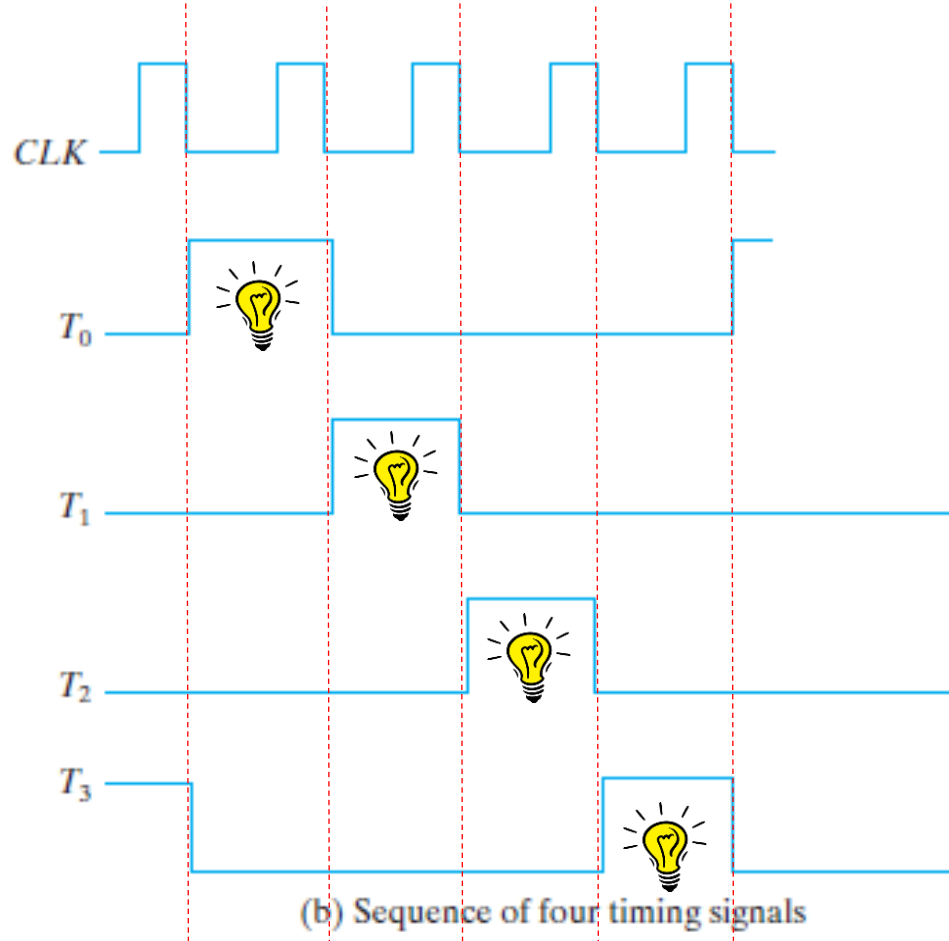
(a) Ring-counter (initial value = 1000)

จุดไฟ 4 ดวงให้ติดตามลำดับ ทีละดวง
มี 1 ช่องเดียวที่ T_3 วนไปเรื่อย ๆ




(b) Sequence of four timing signals

ทำงานได้ผลเหมือนกัน
initial value = 3

 

(c) Counter and decoder

FIGURE 6.17
Generation of timing signals

 

(a) Four-stage switch-tail ring counter

input				output							
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

MSB = LSB'
ที่เหลือ shift right ตามปกติ

ทำ k-map 8 ครั้ง

ข้อเสียของวิธีก่อนหน้านี้คือ ใช้ flipflop มากถึง n ตัว หรือต้องใช้ decoder ขนาดใหญ่ แต่ Johnson counter ใช้ flipflop แค่ n/2 ตัว

Sequence number	Flip-flop outputs				AND gate required for output
	A	B	C	E	
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	8
3	1	1	0	0	12
4	1	1	1	0	14
5	1	1	1	1	15
6	0	1	1	1	7
7	0	0	1	1	3
8	0	0	0	1	1

(b) Count sequence and required decoding

FIGURE 6.18
Construction of a Johnson counter

เอา 1 shift เข้ามา n/2 ครั้ง จนถึง LSB เอา 0 shift เข้ามาอีก n/2 ครั้ง จะได้ค่าใน counter ที่ต่างกัน 8 แบบ ทำ Karnaugh map อีก n ครั้ง