

Chapter 8

Stack CPU

สแตกชีฟิยู ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

- Memory (MEM)
- Data Stack (DS)
- Return Stack (RS)

สแตกชีฟิยู จะทำงานตามคำสั่งที่บรรจุไว้ในหน่วยความจำ (ช่องละ 8 บิตหรือ 1 ไบต์) โดยเริ่มจากคำสั่งที่ Program Counter (PC) ชี้อยู่ เช่น $PC = 0$ คือเริ่มทำคำสั่งที่อยู่ช่องที่ 0 คำสั่งหนึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

- รหัสดำเนินการ (opcode) ขนาด 1 ไบต์ บอกว่าเป็นคำสั่งอะไร ไบต์ถัดจากรหัสดำเนินการจะเป็นตัวถูกดำเนินการ (operand) ถ้ามี
- ตัวถูกดำเนินการ (operand) ขนาด 1 ไบต์ คำสั่งหนึ่งอาจจะต้องใช้ตัวถูกดำเนินการ (operand) จำนวน 1 หรือ 2 ตัว หรือไม่มีตัวถูกดำเนินการเลยก็ได้

เมื่อทำงานจบหนึ่งคำสั่ง PC จะเลื่อนไปชี้ที่คำสั่งถัดไป และเริ่มทำ (execute) คำสั่งนั้น เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ

สถาปัตยกรรมชุดคำสั่ง (Instruction Set Architecture)

ชุดคำสั่งทั้งหมดมีดังนี้ (oper หรือ operand คือตัวถูกดำเนินการ, รหัสดำเนินการในตารางเป็นเลขฐานสิบหก)

รหัสดำเนินการ (Opcode)	สัญลักษณ์	คำอธิบายการทำงานของคำสั่ง
00	LIT	ds.push(oper) $pc = pc + 2$
01	LOAD (@)	addr = ds.pop() ds.push(mem[addr]) $pc = pc + 1$
02	STORE (!)	addr = ds.pop() mem[addr] = ds.pop() $pc = pc + 1$

03	DROP	ds.pop() pc = pc + 1
04	DUP	ds.push(ds.peak()) pc = pc + 1
05	OVER	ds.push(ds.nextToPeek()) pc = pc + 1
06	SWAP	tmp1 = ds.pop() tmp2 = ds.pop() ds.push(tmp1) ds.push(tmp2) pc = pc + 1
07	ADD (+)	tmp2 = ds.pop()
08	SUB (-)	tmp1 = ds.pop()
09	AND	ds.push(tmp1 op tmp2)
0A	OR	pc = pc + 1
0B	XOR	

0C	IF	<pre> tmp = ds.pop() if tmp = 0 then pc = oper else pc = pc + 2 </pre>
0D	CALL	<pre> pc = oper rs.push(pc + 2) </pre>
0E	EXIT	<pre> pc = rs.pop() </pre>
0F	HALT	ซีพียูหยุดทำงาน
ยังสามารถเพิ่มคำสั่งได้อีกมาก (เหลือรหัสดำเนินการ x10 ถึง xFF)		

ใน simulator จะมีคำสั่งเพิ่มเติมคือ (โปรแกรมทั่วไปไม่ต้องใช้คำสั่งเหล่านี้)

>R ย้ายค่าจาก data stack ไป return stack

R> ย้ายค่าจาก return stack ไป data stack

ลองดูเหตุการณ์จำลองเมื่อทำแต่ละคำสั่ง → หมายถึง เลขที่อยู่ (address) ที่ PC ชี้อยู่ กันหลุมของสแตกคือด้านล่างในตาราง

คำสั่ง LIT โหลดค่าคงที่ที่บรรจุอยู่ในตัวถูกดำเนินการ (operand) ไปเก็บไว้ใน DS

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
MEM		DS	RS	MEM		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	LIT			0	LIT		
1	10			1	10		
2				→2		10	

คำสั่ง LOAD (@) เอาค่าจาก MEM ไปเก็บไว้ใน DS

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
MEM		DS	RS	MEM		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	LOAD			0	LOAD		
1				→1			
2				2			
3				3			
4				4			
5	10	5		5	10	10	

คำสั่ง STORE (!) เอาค่าจาก DS ไปเก็บไว้ใน MEM

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
MEM		DS	RS	MEM		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	STORE			0	STORE		
1				→1			
2				2			
3				3			
4		5		4			
5		10		5	10		

คำสั่ง DROP โยนค่าที่อยู่บนสุดของ DS ทิ้งไป

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
MEM		DS	RS	MEM		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	DROP	20		0	DROP		
1		10		→1		10	

คำสั่ง DUP ทำสำเนา (duplicate) ค่าที่อยู่บนสุดของ DS

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
MEM		DS	RS	MEM		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	DUP			0	DUP	10	
1		10		→1		10	

คำสั่ง OVER ทำสำเนา (duplicate) ค่าที่อยู่ก่อนบนสุดของ DS

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
MEM		DS	RS	MEM		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	OVER			0	OVER	10	
1		20		→1		20	
2		10		2		10	

คำสั่ง SWAP สลับตำแหน่งสองค่าที่อยู่บนสุดของ DS

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
MEM		DS	RS	MEM		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	SWAP			0	SWAP		
1		20		→1		10	
2		10		2		20	

คำสั่ง ADD (+), SUB (-), AND, OR, XOR เอาสองค่าที่อยู่บนสุดของ DS มากระทำกัน

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
Memory		DS	RS	Memory		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	ADD			0	ADD		
1		20		→1			
2		10		2		30	

หมายเหตุ ถ้าเป็นคำสั่งลบ ค่าในตารางนี้จะทำให้ได้ผลลัพธ์คือ -10 ไม่ใช่ +10

คำสั่ง IF (กรณีที่ค่าบนสุดของ DS เท่ากับ 0 หรือเรียกว่า taken) ไปทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
Memory		DS	RS	Memory		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	IF			0	IF		
1	5			1	5		
2				2			
3				3			
4				4			
5		0		→5			

คำสั่ง IF (กรณีที่ค่าบนสุดของ DS ไม่เท่ากับ 0 หรือเรียกว่า not taken) ไปทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ


ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
Memory		DS	RS	Memory		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	IF			0	IF		
1	5			1	5		
2				→2			
3				3			
4				4			
5		non-zero		5			

คำสั่ง CALL ไปทำฟังก์ชันของโปรแกรม

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
Memory		DS	RS	Memory		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
→0	CALL			0	CALL		
1	5			1	5		
2				2			
3				3			
4				4			
5	EXIT			→5	EXIT		2

คำสั่ง EXIT ออกจากฟังก์ชัน และกลับไปทำงานต่อจากที่เดิม

ก่อนทำคำสั่ง				หลังทำคำสั่ง			
Memory		DS	RS	Memory		DS	RS
address	data	Data Stack	Return Stack	address	data	Data Stack	Return Stack
0	CALL			0	CALL		
1	5			1	5		
2				→2			
3				3			
4				4			
→5	EXIT		2	5	EXIT		

 

รูปที่ 9.1 วิธีข้อมูล (data path) ของสแตกชีฟิยู

Stack CPU Simulator

PC	Address	Memory	Data Stack	Return Stack
x	x00	LIT ▼		
	x01	x0A (+10) ▼		
	x02	HALT ▼		
	x03	! ▼		
	x04	! ▼		

Stack Simulator (8-bit)

https://cache111.com/me/2301274/Simulator_8.html

Stack Simulator (16-bit)

https://cache111.com/me/2301274/Simulator_16.html

Verilog HDL

มอดูล (module)

มอดูลคือวงจรดิจิทัลที่ทำงานอย่างไรอย่างหนึ่ง มีการรับ/ส่งข้อมูลกับมอดูลอื่น ๆ ผ่าน พอร์ต (port) ซึ่งมี 3 แบบ คือ

input	เป็นพอร์ตที่ใช้รับค่าเข้ามาในมอดูล
output	เป็นพอร์ตที่ใช้ส่งค่าออกจากมอดูล
inout	เป็นทั้งอินพุตและเอาต์พุตพอร์ต

ตัวอย่างการประกาศมอดูล

```
module and(a, b, c); // AND gate

    input    a, b;

    output   c;

    . . . . .

endmodule
```

```

module adder(oper1, oper2, sum);           // 8-bit adder

    input    [7:0]    oper1;

    input    [7:0]    oper2;

    output   [7:0]    sum;

    . . . . .

endmodule

module sram(cs, oe, we, addr, data);       // static random access memory

    input    cs, oe, we;                   // chip select, output enable, write enable

    input    [7:0]    addr;                // address bus

    inout    [7:0]    data;                // data bus

endmodule

```

Comment

ใช้ // และ /* */ เพื่อบอกว่าข้อความหลัง // และข้อความใน /* */ เป็น comment

Constant

การระบุค่าคงที่ให้ระบุ 1) จำนวนบิต 2) ค่าของแต่ละบิต (0, 1, z) เช่น

1'b0	ขนาด 1 บิต ค่าของแต่ละบิตคือ 0
1'b1	ขนาด 1 บิต ค่าของแต่ละบิตคือ 1
4'b1010	ขนาด 4 บิต ค่าของแต่ละบิตคือ 1 0 1 0
8'b0000_1111	ขนาด 8 บิต ค่าของแต่ละบิตคือ 0 0 0 0 1 1 1 1
1'bz	ขนาด 1 บิต ค่าของแต่ละบิตคือ z
8'bzzzz_zzzz	ขนาด 8 บิต ค่าของแต่ละบิตคือ z z z z z z z z

Wire

เส้นลวดในมอดูลประกาศไว้หลังจากการประกาศพอร์ต พอร์ตที่ประกาศไว้เป็นเส้นลวดโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องประกาศซ้ำ ตัวอย่างการประกาศเส้นลวด เช่น

```
wire    a, b;
```

```
wire    [7:0]    c;    // c[7] เป็น MSB และ c[0] เป็น LSB
```

การอ้างถึงเส้นลวด เช่น a, b, c[7], c[0], c[7:0], c[7:4] เป็นต้น

Assign

การกำหนดค่าให้เส้นลวด เช่น

```
assign a = 1'b1;
```

```
assign c[7:0] = a[7:0] + 1'b1;
```

```
assign c[7:0] = a[7:0] + b[7:0];
```

```
assign c[7:0] = { c[6:0], 1'b0 };    // shift left
```

```
assign c = (s == 1'b0 ? a : b);    // 2-way mux
```

 เขียนแบบนี้เรียกว่า **ternary conditional operator**

```
assign e = (s0 == 1'b0 ? (s1 == 1'b0 ? a : b) : (s1 == 1'b0 ? c : d));    // 4-way mux
```

หรือเขียนแบบนี้ก็ได้

```
assign e =  ({s0, s1} == 2'b00 ? a :    // 4-way mux
```

```
              ({s0, s1} == 2'b01 ? b :
```

```
              ({s0, s1} == 2'b10 ? c : d)));
```

Reg

เรจิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำค่าได้ เช่น สั่งให้จำค่าในเส้นลวด เมื่อเวลาผ่านไปค่าในเส้นลวดเปลี่ยนไป แต่ค่าในเรจิสเตอร์ยังเป็นค่าเดิม

```
reg    a, b;
```

```
reg    [7:0]    c;    // c[7] เป็น MSB และ c[0] เป็น LSB
```

สามารถประกาศพอร์ต output ให้เป็นเรจิสเตอร์ได้ (เป็นทั้งเรจิสเตอร์และเอาต์พุต)

Always

คำสั่ง always เป็นการสั่งให้เรจิสเตอร์จำค่า เช่น

```
always @(posedge clock) // ทำทุก ๆ ครั้งที่ขอบขาขึ้นของ clock (เปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1)
```

```
begin
```

```
.....
```

```
end
```

สัญญาณควบคุม

เมื่อต้องสร้างสัญญาณควบคุมจำนวนมาก วิธีเขียนง่าย ๆ ในบรรทัดเดียวคือ

{ a[1:0], b[1:0], c[1:0], d, e } = 8'b01_10_11_10;

จะสั้นกว่าและดูง่ายกว่าเขียนที่ละบรรทัดแบบนี้

a[1:0] = 2'b01;

b[1:0] = 2'b10;

c[1:0] = 2'b11;

d = 1'b1;

e = 1'b0;

Program Counter (PC)

PC เป็นเรจิสเตอร์ขนาด 8 บิต เก็บเลขที่อยู่ (address) ของคำสั่งที่กำลังถูกกระทำ (execute) PC ทำงานตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา (clock) ที่ขอบขาขึ้น (positive edge) ของสัญญาณนาฬิกา (ยกเว้น mode = 2)

- | | |
|--------------|---|
| ถ้า mode = 0 | รีเซ็ตค่า PC เป็น 0 |
| ถ้า mode = 1 | เซตค่า PC ให้เท่ากับค่าที่อยู่ใน data bus |
| ถ้า mode = 2 | เขียนค่า PC ลงไปใน data bus |
| ถ้า mode = 3 | ไม่ต้องทำอะไร (ให้ค่า z ที่ data bus) |
| ถ้า mode = 4 | เพิ่มค่า PC ไปอีกหนึ่งหน่วย |

```
module pc(clock, pc_mode, data_bus, pc_value);
```

```
    input          clock;
```

```
    input [2:0]    pc_mode;
```

```
    inout [7:0]    data_bus;
```

```
    output [7:0]   pc_value;
```

```
    reg [7:0]      pc_value;
```

```
    reg [7:0]      temp; // ไม่ได้สร้าง register จริง ๆ
```

```
// คำสั่งนี้ไม่ขอสัญญาณนาฬิกา
```

```
    assign data_bus[7:0] = (pc_mode[2:0] == 3'b010 ? pc_value[7:0] : temp[7:0]);
```

```

always @(posedge clock)
    begin
        case (pc_mode[2:0])
            3'b000:
                begin
                    pc_value[7:0] = 8'b0000_0000;
                    temp[7:0] = 8'bzzzz_zzzz;
                end
            3'b001:
                begin
                    pc_value[7:0] = data_bus[7:0];
                    temp[7:0] = 8'bzzzz_zzzz;
                end
            3'b010:
                begin
                    // do nothing (โหมดนี้ไม่ทำงานตามสัญญาณนาฬิกา)
                end
            3'b011:
                begin
                    temp[7:0] = 8'bzzzz_zzzz;
                end
            3'b100:
                begin
                    pc_value[7:0] = pc_value[7:0] + 1'b1;
                    temp[7:0] = 8'bzzzz_zzzz;
                end
        endcase
    end
endmodule

```

Memory Address Register (MAR)

MAR เป็นเรจิสเตอร์ขนาด 8 บิต เก็บเลขที่อยู่ (address) ที่จะอ่านเขียนหน่วยความจำ MAR ทำงานตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา (clock) ที่ขอบขาขึ้น (positive edge) ของสัญญาณนาฬิกา (ยกเว้น mode = 2)

- | | |
|--------------|--|
| ถ้า mode = 0 | รีเซตค่า MAR เป็น 0 |
| ถ้า mode = 1 | เซตค่า MAR ให้เท่ากับค่าที่อยู่ใน data bus |
| ถ้า mode = 2 | เขียนค่า MAR ลงไปใน data bus |
| ถ้า mode = 3 | ไม่ต้องทำอะไร (ให้ค่า z ที่ data bus) |

```

module register(clock, register_mode, data_bus, register_value);

    input          clock;
    input          [1:0]      register_mode;
    inout          [7:0]      data_bus;
    output [7:0]      register_value;
    reg            [7:0]      register_value;
    reg            [7:0]      temp;

    // คำสั่งนี้ไม่รอสัญญาณนาฬิกา
    assign data_bus[7:0] = (register_mode[1:0] == 2'b10 ? register_value[7:0] : temp[7:0]);

```

```

always @(posedge clock)
    begin
        case (register_mode[1:0])
            2'b00:
                begin
                    register_value[7:0] = 8'b0000_0000;
                    temp[7:0] = 8'bzzzz_zzzz;
                end
            2'b01:
                begin
                    register_value[7:0] = data_bus[7:0];
                    temp[7:0] = 8'bzzzz_zzzz;
                end
            2'b10:
                begin
                    // do nothing (โหมดนี้ไม่ทำงานตามสัญญาณนาฬิกา)
                end
            2'b11:
                begin
                    temp[7:0] = 8'bzzzz_zzzz;
                end
        endcase
    end
endmodule

```

Multiplexor (MUX)

ใช้เลือกระหว่าง PC และ MAR เพื่อกำหนดเลขที่อยู่ (address) ที่จะอ่าน/เขียนหน่วยความจำ

ถ้า select = 0 เลือกค่า PC

ถ้า select = 1 เลือกค่า MAR

ในภาษา Verilog เขียนอธิบายดังนี้

```
module mux(sel, in0, in1, out);  
  
    input                sel;  
    input                [7:0] in0;  
    input                [7:0] in1;  
    output               [7:0] out;  
  
    assign out[7:0] = (sel == 1'b0 ? in0[7:0] : in1[7:0]);  
endmodule
```

Memory (MEM)

MEM เป็นหน่วยความจำขนาด 256×8 บิต คือมี 256 ช่อง ช่องละ 8 บิต การอ่าน/เขียนหน่วยความจำใช้

สัญญาณ OE (output enable) และ WE (write enable) เหมือนแอสแรมปกติ

ถ้า $\text{mem_oe} = 0$ และ $\text{mem_we} = 1$ เขียนค่าที่อยู่ในช่องที่ mem_addr ขึ้นสู่ data bus (read)

ถ้า $\text{mem_oe} = 1$ และ positive edge ของ mem_we เขียนค่าใน data bus ลงช่องที่ mem_addr ขึ้น (write)

ถ้า $\text{mem_oe} = 1$ และ $\text{mem_we} = 1$ ไม่ต้องทำอะไร ให้ค่า high impedance (z) ที่ data bus

Instruction Register (IR)

IR เป็นเรจิสเตอร์ขนาด 8 บิต เก็บรหัสดำเนินการ (opcode) ของคำสั่งที่ถูกกระทำ (execute) อยู่ในภาษา Verilog เขียนอธิบายเหมือน MAR

Top of Stack (TOS)

TOS เป็นเรจิสเตอร์ขนาด 8 บิต เก็บของชั้นบนสุดที่อยู่ใน data stack ของชั้นอื่นๆ ที่เหลือจะเก็บไว้ในมอดูล DS สาเหตุที่ทำเช่นนี้เพราะว่า TOS มักจะถูกป้อนเข้าไปให้คำนวณใน ALU บ่อยๆ ดังนั้นจึงเก็บไว้ในเรจิสเตอร์ที่แยกต่างหากออกจาก DS ในภาษา Verilog เขียนอธิบายเหมือน MAR

Temporary (TMP)

TMP เป็นเรจิสเตอร์ขนาด 8 บิต ใช้เก็บตัวถูกดำเนินการ (operand) ตัวที่สองไว้ชั่วคราว ตัวถูกดำเนินการตัวแรกอยู่ใน TOS ในภาษา Verilog เขียนอธิบายเหมือน MAR

Arithmetic Logic Unit (ALU)

ALU เป็นวงจรคำนวณฟังก์ชันพื้นฐานเช่น add (+), sub (-), and, or, xor เป็นต้น ขึ้นอยู่กับ alu_opcode

ถ้า alu_ena = 0 จะเขียนผลลัพธ์ลง data bus

ถ้า alu_ena = 1 จะเขียนค่า z (high impedance)

ในภาษา Verilog เขียนอธิบายดังนี้

```
module alu(ena, opcode, oper0, oper1, data_bus);

    input          ena;
    input  [7:0]   opcode;
    input  [7:0]   oper0;
    input  [7:0]   oper1;
    inout  [7:0]   data_bus;
    wire    [7:0]   temp;

    assign data_bus[7:0] = (ena == 1'b0 ? temp[7:0] : 8'bzzzz_zzzz);

    assign temp[7:0] =
        (opcode[7:0] == 8'b0000_0111 ? oper1[7:0] + oper0[7:0] :    // ADD
         (opcode[7:0] == 8'b0000_1000 ? oper1[7:0] - oper0[7:0] :    // SUB
          (opcode[7:0] == 8'b0000_1001 ? oper1[7:0] & oper0[7:0] :    // AND
           (opcode[7:0] == 8'b0000_1010 ? oper1[7:0] | oper0[7:0] :    // OR
            (opcode[7:0] == 8'b0000_1011 ? oper1[7:0] ^ oper0[7:0] :    // XOR
             8'b0000_0000 ))))));

endmodule
```

Data Stack (DS) และ Return Stack (RS)

DS และ RS เป็นสแตกที่จุของได้ 256 ชั้น แต่ละชั้นมีขนาด 8 บิต ทำงานตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา (clock) ที่ขอบขาขึ้น (positive edge) ของสัญญาณนาฬิกา

ถ้า mode = 0 ทำให้สแตกว่าง (empty stack)

ถ้า mode = 1 push ค่าจาก data bus ลงไปในสแตก

ถ้า mode = 2 pop ค่าจากสแตกและเขียนลง data bus

ถ้า mode = 3 ไม่ต้องทำอะไร (ให้ค่า z ที่ data bus)

ขออย่าว่าพอทำเป็นฮาร์ดแวร์แล้วตัวบนสุด (top of stack) ของ data stack จะอยู่ที่เรจิสเตอร์ TOS เสมอ ตัวที่เหลือนจะเก็บในมอดูล DS ส่วน return stack เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในมอดูล RS ในภาษา Verilog เขียนอธิบายดังนี้ (มอดูล DS และ RS ทำงานเหมือนกัน)

```
1 module ds(clock, mode, data_bus);
2
3     input    clock;
4     input    [1:0]    mode;
5     inout    [7:0]    data_bus;
6
7     reg      [7:0]    tos;
8     reg      [7:0]    data[0:255];
9     reg      [7:0]    temp;
10
11     assign data_bus[7:0] = (mode[1:0] == 2'b10 ? data[tos[7:0]][7:0] : temp[7:0]);
```

mode = 2 เขียน tos ลง data bus ทันที (asyn)

```


13 always @(posedge clock)
14     begin
15         case(mode[1:0])
16             2'b00:
17                 begin
18                     tos[7:0] = 8'b1111_1111;
19                     temp[7:0] = 8'bzzzz_zzzz;
20                 end
21             2'b01:
22                 begin
23                     tos[7:0] = tos[7:0] + 1'b1 ;
24                     data[tos[7:0]][7:0] = data_bus[7:0];
25                     temp[7:0] = 8'bzzzz_zzzz;
26                 end
27             2'b10:
28                 begin
29                     tos[7:0] = tos[7:0] - 1'b1;
30                 end
31             2'b11:
32                 begin
33                     temp[7:0] = 8'bzzzz_zzzz;
34                 end
35         endcase
36     end
37
38 endmodule

```

pop ตามสัญญาณนาฬิกา (ทำที่ positive edge)

Control Unit

Control unit เป็นเครื่องจำกัดสถานะ (FSM) ที่สร้างสัญญาณไปควบคุมมอดูลต่างๆ ให้ทำงานได้ถูกต้อง (ดูรูปที่ 9.2) ที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกา ถ้า $\text{reset} = 0$ จะรีเซ็ตสถานะของ FSM ให้อยู่ที่สถานะเริ่มต้น สาย opcode นั้นลากมาจาก IR เพราะ FSM จำเป็นต้องรู้ว่าซีพียูกำลังทำคำสั่ง (instruction) อะไร เพื่อที่จะได้สร้างสัญญาณควบคุมได้ถูกต้อง สัญญาณที่ส่งไปควบคุมมอดูลต่างๆ อยู่ทางฝั่งขวาของ control unit ปกติจะไม่นิยมเขียน control unit ลงในวิธีข้อมูล (data path) เพราะจะทำให้สายไฟพันกันจนดูไม่รู้เรื่อง

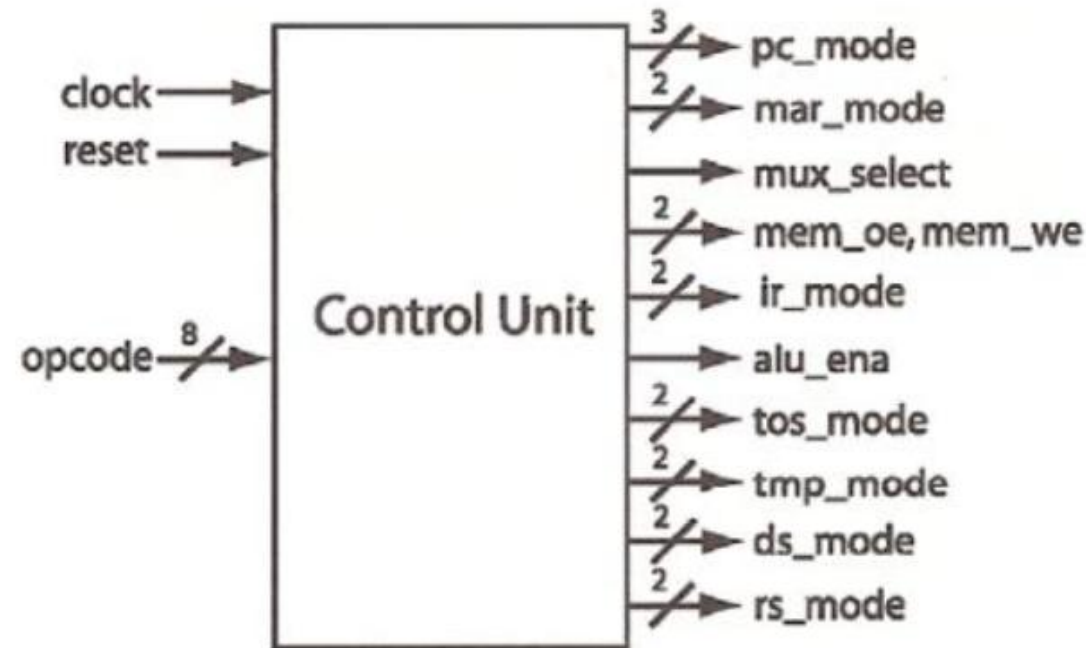

รูปที่ 9.2 Control unit ของสแตกซีพียู

```
module control(clock, reset, data_bus, oper0, pc_mode, mar_mode, mux_select, mem_oen,
mem_we, ir_mode, alu_ena, tos_mode, tmp_mode, ds_mode, rs_mode);
```

```
    input          clock;
    input          reset;
    input  [7:0]    data_bus;
    input  [7:0]    oper0;
    output [2:0]    pc_mode;
    output [1:0]    mar_mode;
    output          mux_select;
    output          mem_oen;
    output          mem_we;
    output [1:0]    ir_mode;
    output          alu_ena;
    output [1:0]    tos_mode;
    output [1:0]    tmp_mode;
    output [1:0]    ds_mode;
    output [1:0]    rs_mode;
```

```
    reg  [7:0]      state;
    reg  [18:0]     cont;
```

```
    assign {pc_mode[2:0], mar_mode[1:0], mux_select, mem_oen, mem_we, ir_mode[1:0],
alu_ena, tos_mode[1:0], tmp_mode[1:0], ds_mode[1:0], rs_mode[1:0]} = cont[18:0];
```

```

always @(posedge clock)
begin
    if (reset == 1'b0)
        begin
            state[7:0] = 8'b0000_0000;
        end
    else
        begin
            case(state[7:0])
                8'b0000_0000 : // reset
                begin
                    cont[18:0] = 19'b0000_00_0_1_1_00_1_00_00_00_00;
                    state[7:0] = 8'b0000_0001;
                end
                8'b0000_0001 : // fetch
                begin
                    cont[18:0] = 19'b011_11_0_0_1_01_1_11_11_11_11;
                    state[7:0] = 8'b0000_0010;
                end
            end
        end
    end
end

```

```

8'b0000_0010 : // decode, pc = pc + 1
begin
    cont[18:0] = 19'b100_11_0_1_1_11_1_11_11_11_11;
    case (data_bus[7:0]) // ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวน clock cycle ที่ใช้
        8'b0000_0000 : state[7:0] = 8'b0000_0011; // LIT (2)
        8'b0000_0001 : state[7:0] = 8'b0000_0101; // LOAD (2)
        8'b0000_0010 : state[7:0] = 8'b0000_0111; // STORE (3)
        8'b0000_0011 : state[7:0] = 8'b0000_1010; // ADD (2)
        8'b0000_0100 : state[7:0] = 8'b0000_1010; // SUB (2)
        8'b0000_0101 : state[7:0] = 8'b0000_1010; // AND (2)
        8'b0000_0110 : state[7:0] = 8'b0000_1010; // OR (2)
        8'b0000_0111 : state[7:0] = 8'b0000_1010; // XOR (2)
        8'b0000_1000 : state[7:0] = 8'b0000_1100; // DROP (1)
        8'b0000_1001 : state[7:0] = 8'b0000_1101; // DUP (1)
        8'b0000_1010 : state[7:0] = 8'b0000_1110; // OVER (4)
        8'b0000_1011 : state[7:0] = 8'b0001_0010; // SWAP (3)
        8'b0000_1100 :
            begin
                if (oper0[7:0] != 8'b0000_0000)
                    state[7:0] = 8'b0001_0101; // IF(1) branch not taken
                else
                    state[7:0] = 8'b0001_0110; // IF(2) branch taken
            end
        8'b0000_1101 : state[7:0] = 8'b0001_1000; // CALL (4)
        8'b0000_1110 : state[7:0] = 8'b0001_1100; // EXIT (1)
        8'b0000_1111 : state[7:0] = 8'b1111_1111; // HALT
    endcase
end

```

```

8'b0000_0011 : // lit (1) : ds.push(tos)
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_10_11_01_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0100;
end
8'b0000_0100 : // lit (2) : tos = mem[pc], pc = pc + 1
begin
    cont[18:0] = 19'b100_11_0_0_1_11_1_01_11_11_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end
8'b0000_0101 : // load (1) : mar = tos
begin
    cont[18:0] = 19'b011_01_0_1_1_11_1_10_11_11_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0110;
end
8'b0000_0110 : // load (2) : tos = mem[mar]
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_1_0_1_11_1_01_11_11_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end

```

```

8'b0000_0111 : // store (1) : mar = tos
begin
    cont[18:0] = 19'b011_01_0_1_1_11_1_10_11_11_11;
    state[7:0] = 8'b0000_1000;
end
8'b0000_1000 : // store (2) : data_bus = ds.pop()
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_1_1_0_11_1_11_11_10_11;
    state[7:0] = 8'b0000_1001;
end
8'b0000_1001 : // store (3) : write, tos = ds.pop()
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_01_11_10_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end
8'b0000_1010 : // add, sub, and, or, xor (1) : tmp = ds.pop()
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_11_01_10_11;
    state[7:0] = 8'b0000_1011;
end
8'b0000_1011 : // add, sub, and, or, xor (2) : tos = tos op tmp
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_0_01_11_11_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end
8'b0000_1100 : // drop (1) : tos = ds.pop()
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_01_11_10_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end

```

```

8'b0000_1101 : // dup (1) : ds.push(tos)
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_10_11_01_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end
8'b0000_1110 : // over (1) : tmp = ds.pop()
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_11_01_10_11;
    state[7:0] = 8'b0000_1111;
end
8'b0000_1111 : // over (2) : ds.push(tmp)
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_11_10_01_11;
    state[7:0] = 8'b0001_0000;
end
8'b0001_0000 : // over (3) : ds.push(tos)
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_10_11_01_11;
    state[7:0] = 8'b0001_0001;
end
8'b0001_0001 : // over (4) : tos = tmp
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_01_10_11_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end

```

```

8'b0001_0010 : // swap (1) : tmp = tos
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_10_01_11_11;
    state[7:0] = 8'b0001_0011;
end
8'b0001_0011 : // swap (2) : tos = ds.pop()
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_01_11_10_11;
    state[7:0] = 8'b0001_0100;
end
8'b0001_0100 : // swap (3) : ds.push(tmp)
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_11_10_01_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end

```

```

8'b0001_0101 : // IF (not taken 1) : pc = pc + 1, tos = ds.pop()
begin
    cont[18:0] = 19'b100_11_0_1_1_11_1_01_11_10_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end
8'b0001_0110 : // IF (taken 1) : pc = mem[pc]
begin
    cont[18:0] = 19'b001_11_0_0_1_11_1_11_11_11_11;
    state[7:0] = 8'b0001_0111;
end
8'b0001_0111 : // IF (taken 2) : tos = ds.pop()
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_01_11_10_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end

```

```

8'b0001_1000 : // CALL (1) : mar = pc
begin
    cont[18:0] = 19'b010_01_0_1_1_11_1_11_11_11_11;
    state[7:0] = 8'b0001_1001;
end
8'b0001_1001 : // CALL (2) : pc = pc + 1
begin
    cont[18:0] = 19'b100_11_0_1_1_11_1_11_11_11_11;
    state[7:0] = 8'b0001_1010;
end
8'b0001_1010 : // CALL (3) : rs.push(pc)
begin
    cont[18:0] = 19'b010_11_0_1_1_11_1_11_11_11_01;
    state[7:0] = 8'b0001_1011;
end
8'b0001_1011 : // CALL (4) : pc = mem[mar]
begin
    cont[18:0] = 19'b001_11_1_0_1_11_1_11_11_11_11;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end

```

```

8'b0001_1100 : // EXIT (1) : pc = rs.pop()
begin
    cont[18:0] = 19'b001_11_0_1_1_11_1_11_11_11_10;
    state[7:0] = 8'b0000_0001;
end
8'b1111_1111 : // halt
begin
    cont[18:0] = 19'b011_11_0_1_1_11_1_11_11_11_11;
    state[7:0] = 8'b1111_1111;
end
endcase
end
end
endmodule

```

สังเกตว่าแต่ละคำสั่งใช้จำนวน clock cycle ไม่เท่ากัน คำสั่งที่ซับซ้อนต้องใช้จำนวนรอบสัญญาณนาฬิกามากกว่า จะทำเสร็จ ในขณะที่คำสั่งง่ายๆ ใช้เพียง 1 หรือ 2 รอบสัญญาณนาฬิกาก็ทำเสร็จแล้ว ข้อสังเกตอีกอย่างคือ การเปลี่ยนสถานะและเอาต์พุตของ FSM ที่เขียนด้วย Verilog อยู่ภายในคำสั่ง always @(posedge clock) ดังนั้นทั้งสถานะและเอาต์พุตจะเปลี่ยนค่าที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกาเท่านั้น